

PENSUM

**INF3400 - spring 2013**

# Contents

<b>1</b>	<b>Kjede med porter</b>	<b>2</b>
1.1	Logisk effort for portene . . . . .	2
1.2	Kritisk signalvei . . . . .	2
1.3	Logisk effort for kritisk signalvei . . . . .	2
1.4	Kjedens elektrisk effort . . . . .	2
1.5	Kjedens forgreiningseffort . . . . .	2
1.6	Kjedens effort . . . . .	3
1.7	Optimal effort for portene . . . . .	3
1.8	Parasittisk tidsforsinkelse . . . . .	3
1.9	Minimum kjedeforsinkelse . . . . .	3
1.10	Transistorstørrelse . . . . .	3
1.11	Eksempel . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Komplementær CMOS</b>	<b>6</b>
2.1	Transistorstørrelse slik at "Worst case" stige- og falltid blir like . . . . .	6
2.2	Transistorstørrelse slik at den minste stige- og falltid blir like . . . . .	6
2.3	Forsinkelsesmodeller . . . . .	6
2.3.1	Enkel modell . . . . .	6
2.3.2	Worst Case (masse C'er) . . . . .	6
2.3.3	Elmore . . . . .	7
2.4	Fan-out . . . . .	7
2.5	Eksempel . . . . .	7
<b>3</b>	<b>Resistans</b>	<b>8</b>
3.1	Serie . . . . .	8
3.2	Parallell . . . . .	8
<b>4</b>	<b>Teori</b>	<b>9</b>
4.1	Kanallengdemodulasjon . . . . .	9
4.2	Hastighetsmetning . . . . .	10
4.3	Latchup . . . . .	10
4.4	Forsterkning . . . . .	11
4.5	Støymargin . . . . .	11
4.6	Robusthet . . . . .	11
4.7	Dynamisk og statisk logikk . . . . .	11
4.8	Dynamisk og statisk effektforbruk . . . . .	11
4.9	Dynamisk vs. statisk vippe/flipflop . . . . .	12
4.10	Teknologiutvikling (liten transistorlengde) . . . . .	12
4.11	Lav forsyningspenning . . . . .	12
4.12	Strøm som funksjon av $V_{gs}$ for ulike $V_{ds}$ . . . . .	13
4.13	Strøm som funksjon av $V_{ds}$ for ulike $V_{gs}$ . . . . .	14
4.14	Strøm som funksjon av $V_g$ for ulike $V_{sb}$ . . . . .	15
4.15	Body effect . . . . .	15
4.16	Crosstalk . . . . .	15
4.17	Induktans . . . . .	15

# 1 Kjede med porter

## 1.1 Logisk effort for portene

$$g_i = \frac{C_i}{C_{inv}} = \frac{C_i}{3} \quad (1)$$

n-inputs;

NAND:  $\frac{2n}{3}$

NOR:  $\frac{2n+1}{3}$

 


Figure 1: Inverter, NAND, NOR

$$\text{INV: } g_{inv} = 1 \quad \text{NAND: } g_{2nand} = \frac{4}{3} \quad \text{NOR: } g_{2nor} = \frac{5}{3}$$

## 1.2 Kritisk signalvei

Den veien som har størst kjedeforsinkelse (D).

## 1.3 Logisk effort for kritisk signalvei

$$G = \prod g_i = g_1 \cdot g_2 \cdot \dots \cdot g_{i-1} \cdot g_i \quad (2)$$

## 1.4 Kjedens elektrisk effort

$$H = \frac{C_{out(path)}}{C_{in(path)}} \quad (3)$$

## 1.5 Kjedens forgreiningseffort

$$B = \prod b_i = b_1 \cdot b_2 \cdot \dots \cdot b_{i-1} \cdot b_i \quad (4)$$

$$b_i = \frac{C_{onpath} + C_{offpath}}{C_{onpath}} \quad (5)$$

## 1.6 Kjedens effort

$$F = G \cdot B \cdot H \quad (6)$$

## 1.7 Optimal effort for portene

$$f' = F^{\frac{1}{N}} \quad (7)$$

$N$  = antall porter i kjeden

## 1.8 Parasittisk tidsforsinkelse

$$P = \sum p_i = p_1 + p_2 + \dots + p_{i-1} + p_i \quad (8)$$

$p_i \approx$  antall innganger for port

## 1.9 Minimum kjedeforsinkelse

$$D = N \cdot f' + P \quad (9)$$

Dersom man ikke har alle verdier for å regne ut minimum kjedeforsinkelse, er det vanlig å anta at parasittisk tidsforsinkelse utgjør halvparten av kjedeforsinkelsen.

## 1.10 Transistorstørrelse

Strørrelse relateres til inngangskapasitans.

$$i = C_{inngang} g_i = \frac{C_{ekstern} g_i}{f'} \quad (10)$$

### INV

$$\begin{aligned} \text{PMOS} &= \frac{2}{3} \cdot i \\ \text{NMOS} &= \frac{1}{3} \cdot i \end{aligned}$$

### NAND

$$\text{PMOS} = \text{NMOS} = \frac{1}{2} \cdot i$$

### NOR

$$\begin{aligned} \text{PMOS} &= \frac{4}{5} \cdot i \\ \text{NMOS} &= \frac{1}{5} \cdot i \end{aligned}$$

OBS! Dersom under minimum transistor-bredde, dimensjoner opp.

## 1.11 Eksempel

 


Figure 2: Eksamen 2012

Fan-out = 4

Logisk effort for portene INV:  $g_w = 1$       NAND:  $g_z = \frac{4}{3}$       NOR:  $g_y = \frac{5}{3}$

### Kritisk signalvei

Vi ser at antall porter og parasittisk tidsforsinkelse (P) er lik for begge veier. Vi må derfor se hvilken vei som har størst effort.

$$\begin{aligned}
 F_1 &= \\
 G &= \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{4}{3} = \frac{80}{27} \\
 B &= 1 \\
 H &= \frac{12}{4} \\
 &= \frac{80}{9}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F_2 &= \\
 G &= \frac{5}{3} \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{4}{3} = \frac{100}{27} \\
 B &= \frac{y+w}{y} \rightarrow g_y \cdot y = g_w \cdot w \rightarrow 1 \cdot y = \frac{5}{3} \cdot w \rightarrow B = \frac{\frac{5}{3}w+w}{\frac{5}{3}w} = \frac{8}{5} \\
 H &= \frac{12}{10} \\
 &= \frac{64}{9}
 \end{aligned}$$

Siden  $F_1 > F_2$  er vei nr. 1 kritisk signalvei.

### Logisk effort for kritisk signalvei

$$G = \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{4}{3} = \frac{80}{27}$$

### Branch effort for kritisk signalvei

$$B = 1$$

### Elektriske effort for kritisk signalvei

$$H = \frac{12}{4}$$

### Effort for kritisk signalvei

$$F = GBH = \frac{80}{9}$$

### Optimal effort for portene

$$f' = F^{\frac{1}{N}} = \left(\frac{80}{9}\right)^{\frac{1}{3}}$$

**Minimum kjedeforsinkelse**

$$D = N \cdot f' + P = 3 \cdot \left(\frac{80}{9}\right)^{\frac{1}{3}} + 6 \approx 12,21$$

**Transistorstørrelser**

Vi får oppgitt at vi skal finne transistorstørrelser for minimum kjedeforsinkelse når parasittisk tidsforsinkelse utgjør halvparten av kjedeforsinkelsen. Det vil da si, når;

$$P = N \cdot f' \rightarrow f' = 2$$

$$z = \frac{12 \cdot \frac{4}{3}}{2} = \frac{24}{3} = 8$$

$$\text{PMOS} = \text{NMOS} = 4$$

$$y = \frac{8 \cdot \frac{5}{3}}{2} = \frac{20}{3}$$

$$\text{PMOS} = \frac{20}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{100}{15} \approx 5,7$$

$$\text{NMOS} = \frac{20}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{20}{15} \approx 1,3$$

$$x = 4$$

$$\text{PMOS} = \text{NMOS} = 2$$

## 2 Komplementær CMOS

Man lager først nedtrekket etter følgende konvensjon;

$A + B \rightarrow A$  og  $B$  i parallell

$AB \rightarrow A$  og  $B$  i serie

Man skal da ta det som er tyngst å dra, nærmest kilden.

Så tar man komplement av kretsen som opptrekk.

 


Figure 3: Komplement av krets

### 2.1 Transistorstørrelse slik at "Worst case" stige- og falltid blir like

Betingelse: mobilitetsforskjellen mellom nMOS og pMOS transistor er;

$$\mu_n = 2\mu_p$$

Man setter signalene slik at man får "worst case" opptrekk og nedtrekk. Og ser deretter på max antall transistorer i serie, og dimensjonerer etter dette.

### 2.2 Transistorstørrelse slik at den minste stige- og falltid blir like

Betingelse: mobilitetsforskjellen mellom nMOS og pMOS transistor er;

$$\mu_n = 2\mu_p$$

I dette tilfellet vil "best case" være når alle portene i opptrekk/nedtrekk er åpne.

### 2.3 Forsinkelsesmodeller

$$\tau = 3RC$$

$t_{parasitic}$  (uten ekstern last),

ellers;  $t_{pd}$

#### 2.3.1 Enkel modell

I denne modellen ser vi kun på utgangsnoden.

#### 2.3.2 Worst Case (masse C'er)

Tar med alle kapasitanser som kan nås.

### 2.3.3 Elmore

$$t_{pd} = \sum_{i=1}^N C_i \sum_{j=1}^i R_j$$

$$t_{pd} = \sum_{i=1}^N \left( C_i \sum_{j=1}^i R_j \right),$$

der  $N$  er antall RC-elementer i en RC-kjede.

I denne modellen vil kun kapasitanser sett i forhold til noder man møter tas med.

### 2.4 Fan-out

Antall enhetsinverte som utgangen skal drive.

### 2.5 Eksempel

$$Y = \overline{(A + C)(B + DE)}$$

 


Figure 4: Y

Finn transistorstørrelser slik at "worst case" stige- og falltid blir like "Worst case";

Nedtrekk:  $A = B = 0, C = D = E = 1$

Opptrekk:  $A = B = E = 0, C = D = 1$

$\rightarrow w_p = 4, w_n = 3$



**Finn transistorstørrelser slik at den minste stige- og falltid blir like**

”Best case”;

Nedtrekk:  $A = B = C = D = E = 1$

$$R_d = \left( \left( \frac{1}{w_n} + \frac{1}{w_n} \right) \parallel \frac{1}{w_n} \right) + \left( \frac{1}{w_n} \parallel \frac{1}{w_n} \right) = \frac{2}{3w_n} + \frac{1}{2w_n} = \frac{7}{6w_n} R$$

Opptrekk:  $A = B = C = D = E = 0$

$$R_u = \left( \left( \frac{1}{w_p} \parallel \frac{1}{w_p} \right) + \frac{1}{w_p} \right) \parallel \left( \frac{1}{w_p} + \frac{1}{w_p} \right) = \left( \frac{1}{2w_p} + \frac{1}{w_p} \right) \parallel \frac{2}{w_p} = \frac{6}{7w_p} R$$

$$R_d = R_u$$

$$\frac{7}{6w_n} = \frac{6}{7w_p}$$

$$49w_p = 36w_n$$

$$\frac{w_p}{w_n} = \frac{36}{49}$$

$$w_n = 1 \rightarrow w_p = \frac{36}{49}$$

**Forsinkelsesmodell**

$$\text{Fan-out} = 4 \quad C = B = 1, A = D = E = 0$$

Enkel modell:

$$t_{pd} = (2 \cdot w_p + 2 \cdot w_n + 3 \cdot 4)RC = 26RC$$

Elmore:

$$t_{pd} = \frac{R}{3}(4 \cdot w_n)C + \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right)R(2 \cdot w_n + 2 \cdot w_p + 12)C = 4RC + \frac{52}{3}RC \approx 21,3RC$$

## 3 Resistans

### 3.1 Serie

$$R = R_1 + R_2 + \dots + R_{i-1} + R_i \quad (11)$$

### 3.2 Parallell

$$R = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_{i-1}} + \frac{1}{R_i}} \quad (12)$$

$R$  vil alltid være mindre eller lik den minste  $R_i$

## 4 Teori

### 4.1 Kanallengdemodulasjon

Tar med i beregning at den effektive kanallengden blir redusert i metning. Denne reduksjonen vil være uavhengig av transistor-legden. Det vil da si at når transistorene blir mindre, vil kanallengdemodulasjon være nødvendig.

Strømmen øker når drain/source-spenningen øker.

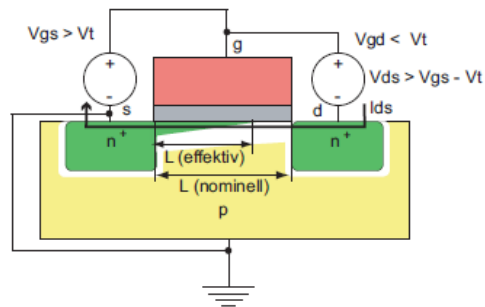


Figure 5: Tverrsnitt transistor i metning, kanallengde

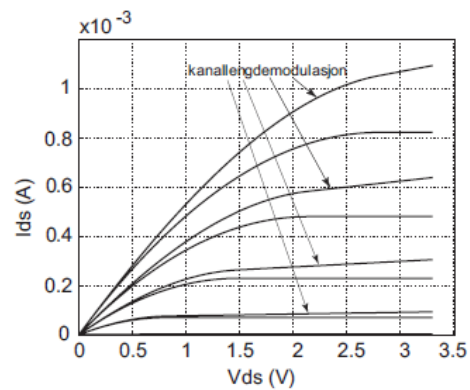
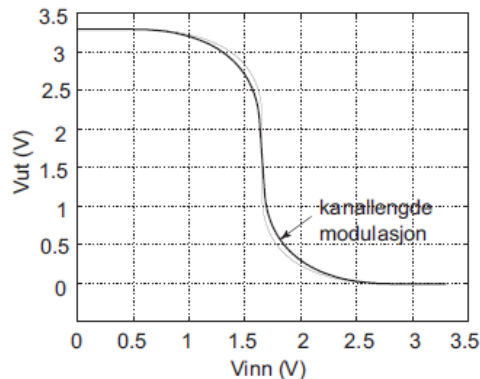
 


Figure 6: Strøm som funksjon av  $V_{ds}$  for ulike  $V_{gs}$ , kanallengde

Figure 7:  $V_{ut}$  som funksjon av  $V_{inn}$ , kanallengde

## 4.2 Hastighetsmetning

Hastighetsmetning forekommer ved at små transistorer (under  $1 \mu\text{m}$ ) har kort kanallengde, og derfor også ett kraftigere felt over kanalen. Dette fører til at transistorene går raskere i metning. Det skjer fordi det kraftige elektriske feltet gir ladningsbærerne en så stor energi at de kolliderer forholdsvis ofte. Hastighetsmetning forekommer for mindre drain/source-spenning (raskere) når kanallengden blir redusert. Ved hastighetsmetning vil en styrkning av feltet (økning av drain/source-spenningen) øke strømmen.

Figure 8: Strøm som funksjon av  $V_{ds}$  for ulike  $V_{gs}$ , hastighetsmetning

## 4.3 Latchup

I CMOS teknologi, er det en rekke bipolare transistorer. I CMOS-prosesser, kan disse transistorer skape problemer når kombinasjonen av n-/p-brønn og substrat resulterer i dannelsen av parasittiske n-p-n-p strukturer. Dette fører til en kortslutning mellom VDD og GND, vanligvis resulterer dette i ødeleggelse av chip, eller en systemfeil som bare kan låses ved å slå av/på.

Kortslutning mellom GND og VDD grunnet bipolare transistorer mellom brønn, substrat of diffusjon. Forårsakes av ytre spenningspåvirkninger.

- Kortere  $L \rightarrow$  øker sjansen for latchup
- Lavere VDD  $\rightarrow$  øker sjansen for latchup, men krever minst 0.7 V. (under der trengs ikke å koble til sub-

stratet)

Fikses ved å slå av/på.

#### 4.4 Forsterkning

Viktig for å opprettholde verdier.

+ robusthet

+ støymargin

#### 4.5 Støymargin

Har med robusthet å gjøre. Om verdier er tilstrekkelig når de logiske verdiene 0 og 1.

For å øke støymargin  $\rightarrow$  øk lengden på transistorene (dette gir dårligere hastighet).

 


Figure 9: Støymarginer

#### 4.6 Robusthet

For å øke robusthet kan vi øke lengden (og da også støymarginen) til transistorene. Dette gir dårligere hastighet. Man kan legge til kretser som oppdaterer signalene (f.eks. to invertere i løkke). Det kan også brukes redundans (to porter istedenfor 1). F.eks;

De to siste mulighetene vil da også øke areal.

 


Figure 10: Redundans

#### 4.7 Dynamisk og statisk logikk

Dynamisk logikk  $\rightarrow$  f.eks. precharge logikk

Forskjellen ligger i at statisk logikk holder verdier, mens dynamisk logikk trenger måter å holde verdiene. Statisk har drever utgang, mens dynamisk kan være udefinert.

#### 4.8 Dynamisk og statisk effektforbruk

Dynamisk effekt er effekten i switching;

kortslutning

$$\text{opp/ned ladning} = CV_{DD}^2 \cdot f$$

Statisk effekt;

offstrøm (kortslutning drain/source)

tunnelling (gatestrøm gate/source)

pn-overgang lekkasje

Ratioed logikk

GIDL (gate internal drain lekkasje) , DIBL

## 4.9 Dynamisk vs. statisk vippe/flipflop

Dynamisk vippe trenger:

!tilbakekobling ( gjerne to invertere)

trenger høyere frekvens (for å unngå usikre logiske verdier)

avhengig av forandring (klokkesignal)... refresh.

## 4.10 Teknologitvikling (liten transistorlengde)

Dette vil gi dårligere støymarginer og øke sjansen for latchup.

## 4.11 Lav forsyningspenning

Pga. lav VDD vil ikke alltid spenningen være tilstrekkelig til å holde npn- og pnp overgangene ubiasert.

Større sjanse for latchup (men krever minst 0.7 V. Under der trengs ikke substratet å kobles til)

#### 4.12 Strøm som funksjon av $V_{gs}$ for ulike $V_{ds}$ .

Høyere drain/source:

mer kvadratisk

høyere

Lavere drain/source:

tidligere lineær

lavere

 


Figure 11: Strømkarakteristikk for nMOS transistor som funksjon av  $V_{gsn}$

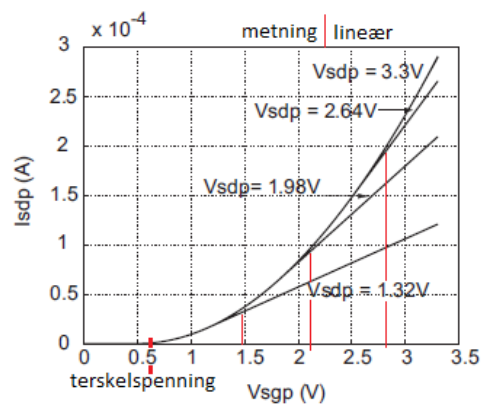


Figure 12: Strømkarakteristikk for pMOS transistor som funksjon av  $V_{sgp}$

### 4.13 Strøm som funksjon av $V_{ds}$ for ulike $V_{gs}$ .

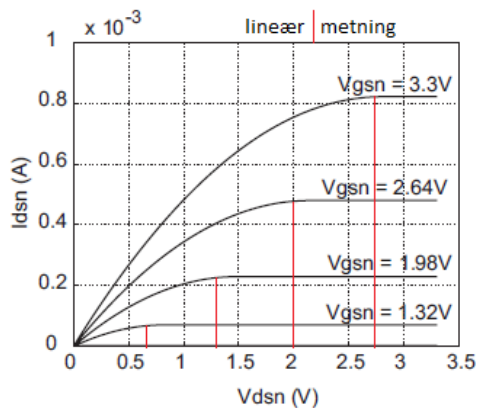


Figure 13: Strømkaraktistikk for nMOS transistor som funksjon av  $V_{dsn}$

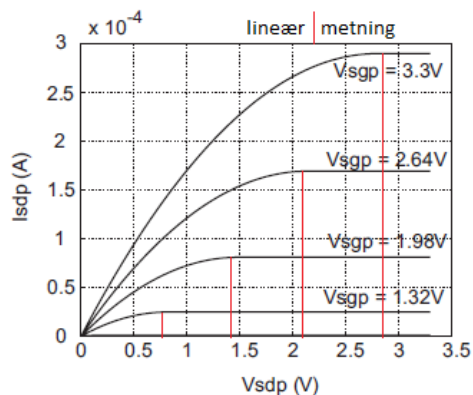


Figure 14: Strømkaraktistikk for pMOS transistor som funksjon av  $V_{sdp}$

#### 4.14 Strøm som funksjon av $V_g$ for ulike $V_{sb}$

- i) minsk bulk
- ii) Øke bulk
- iii) Øke source (størst utfall)  
(body-effect)

 


Figure 15: Strømkarakteristikk som funksjon av  $V_g$

#### 4.15 Body effect

Body effect refererer til endringen i transistorens terskelspenning ( $V_T$ ) som resultat av en spenningsforskjell mellom transistorens source og body. Fordi spenningsforskjellen mellom source og body påvirker  $V_T$ , kan body betraktes som en andre port som bidrar til å bestemme hvordan transistoren slår seg av og på. Styrken av body'ens virkning er

Body effecten er = 0 dersom body er koblet direkte til kilde ( $V_{dd}/Gnd$ ).

#### 4.16 Crosstalk

Støy mellom ledere som ligger når hverandre. Dette forekommer spesielt for udrevet og dynamisk logikk.  
→ ladning.

#### 4.17 Induktans

→ spenning.